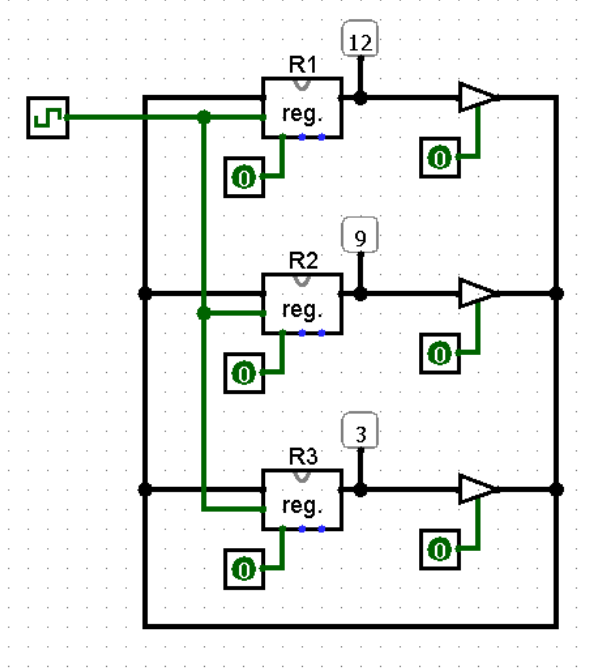


BLM320-Bilgisayar Mimarisi Laboratuvar Çalışması – 4

BUS CONTROL

S1) Aşağıda verilen devreyi oluşturunuz. Kaydediciler arası veri alışverişini test ediniz.



S2) Oluşturulan devrede aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli **bus_control** alt devresini tasarlayınız. (Devrenin paket görünümü verilmiştir.)

İşlem Tablosu

Kontrol Girişleri		İŞLEM
C1	C2	
0	0	$R1 \leftarrow R2$
0	1	$R2 \leftarrow R3$
1	0	$R3 \leftarrow R1$

Paket Görünüm

